
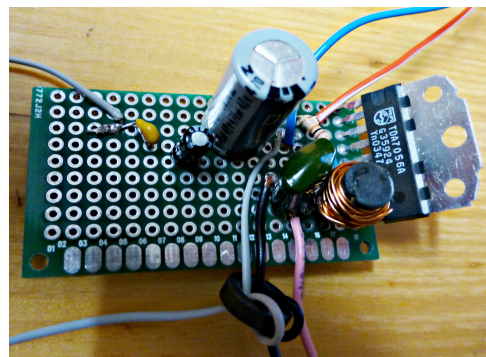


Generátor s TDA 7056A

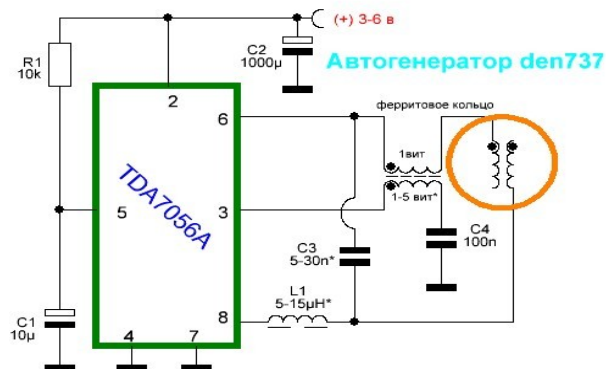1.pokus


C3-22nF, C2-470uF, ostatní dle obr.

L1-50záv., lakovný pr.0,5mm, napájení 4x NiMh AA=5,1V, plochá cívka viz. dřívější pdf.



Takto to dopadlo:

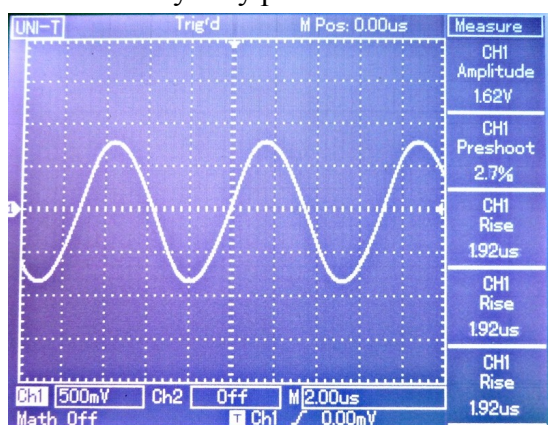LEDky na zkušební cívce, cca do 7cm nad plochou cívkou se svítily
toroid oba vývody po 1 závitu



Potom jsem zkusil 1:5 závitům, pět závitů na k pinu 3 IO.

To asi byla chyba, od té doby to nic nedělá, ani při opětovném odmotání na 1:1.

Takže buď odešel IO, nebo jsem někde něco „utrhl“ - ale po letmé kontrole je asi správná první varianta.

Pokračování příště.